

# PROTOKÓŁ

## ŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ RZECZYWISTYCH NAPIĘCIOWYCH

### LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ PWSZ W PILE

#### 1. TABELA POMIARÓW

Nr układu	1						2				
	Pozycje przełączników	$W_1$	1	1	2	2	3	3	1	1	2
$W_2$		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Z pomiarów	$U$	V									
	$I$	mA									
Z obliczeń	$E$	V									
	$R_w$	$\Omega$									

#### 2. TABELA POMIARÓW

Pozycje przełączników		Z pomiarów					Z obliczeń
$W_1$	$W_2$	$U$	$I$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$R_w$
		V	mA	mA	mA	mA	$\Omega$
1	0						
1	1						
2	0						
2	1						

Skład grupy laboratoryjnej:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Data i podpis prowadzącego.....

