

PROTOKÓŁ

ELEMENTY RLC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ PWSZ W PILE

1. Tabela wyników.

Lp.	z pomiarów					z obliczeń	
	$ I $	$ U $	$ U_1 $	$ U_2 $	$ U_3 $	$ U_2 - U_3 $	$ U $
	A	V	V	V	V	V	V
1							
2							
3							
4							
5							

2. Tabela wyników.

Lp.	z pomiarów					z obliczeń	
	$ U $	$ I $	$ I_1 $	$ I_2 $	$ I_3 $	$ I_2 - I_3 $	$ I $
	V	A	A	A	A	A	A
1							
2							
3							
4							
5							

3. Tabela wyników

Lp.	z pomiarów						z obliczeń		
	$ U $	$ U_1 $	$ U_2 $	$ I $	$ I_1 $	$ I_2 $	$ I $	$ U $	$ Z $
	V	V	V	A	A	A	A	V	Ω
1									
2									
3									
4									
5									

Skład grupy laboratoryjnej:

.....

Data i podpis prowadzącego.....