


Tranzystory polowe

część 2

Podstawowe układy pracy wzmacniaczy z tranzystorami polowymi

- WE - WŻ
- WK - WD
- WB - X

WŻ

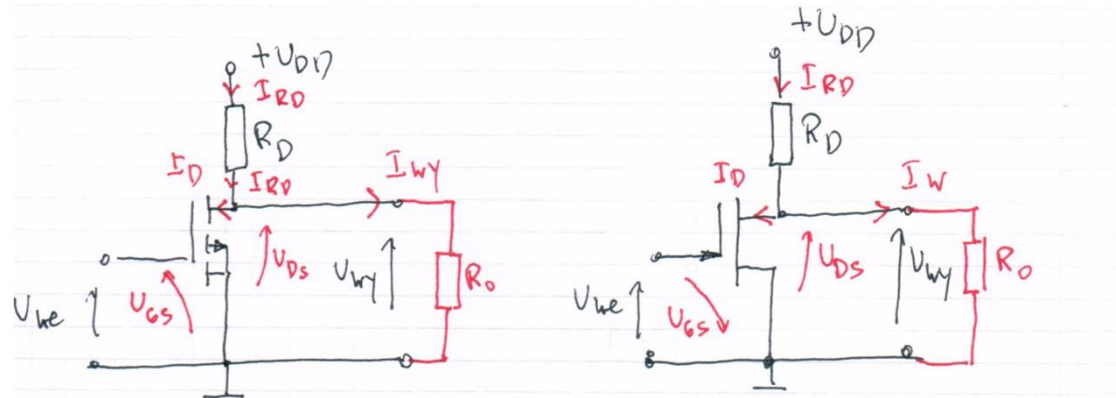

$$K_{v_0} = -g_m \cdot (R_D \parallel r_{DS})$$


$$r_{we} = r_{GS} \rightarrow \infty$$

$$r_{wy} = R_D \parallel r_{DS}$$

Podstawowe układy pracy wzmacniaczy z tranzystorami polowymi

- WE - WŻ
- WK - WD
- WB - X

WD

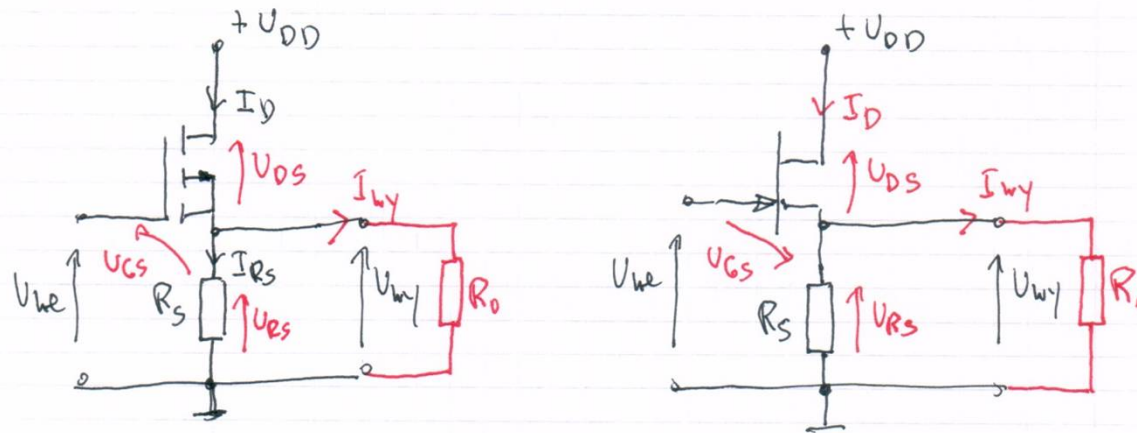


$$K_{U_0} \approx 1$$

$$r_{we} \rightarrow \infty$$


$$r_{wy} = \frac{1}{g_m} \parallel R_S$$

Parametry graniczne

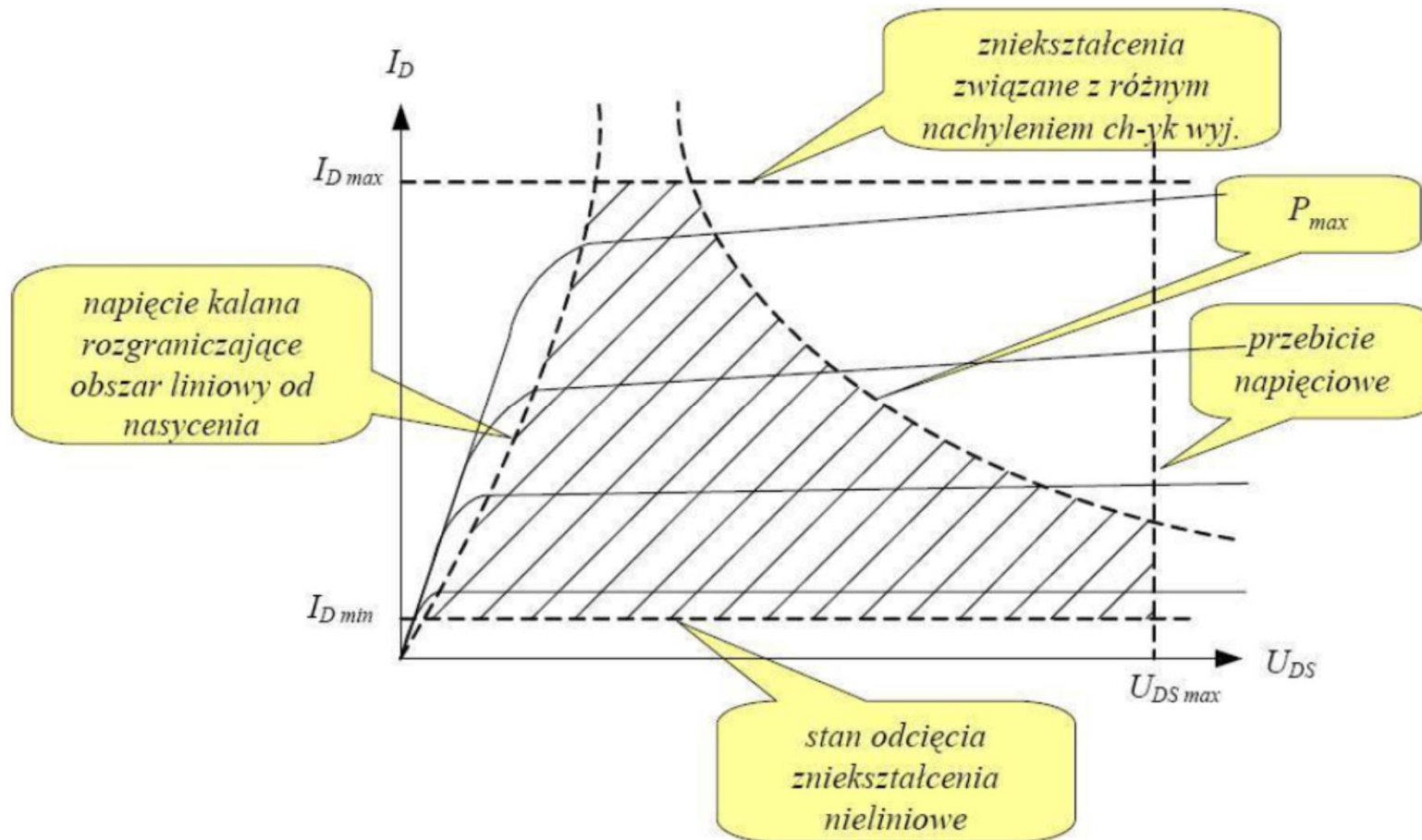




Wzmocniacze napięcia zmiennego z tranzystorami polowymi

UKład WZ - tranzystor MOSFET

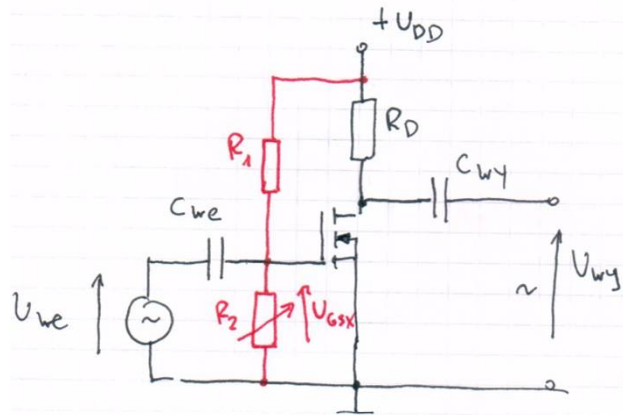


Ustalenie punktu pracy (polaryzacja) za pomocą dzielnika napięcia


tranzystor JFET

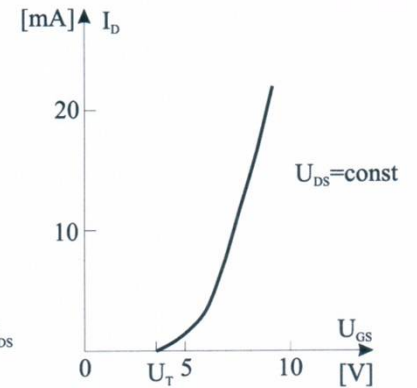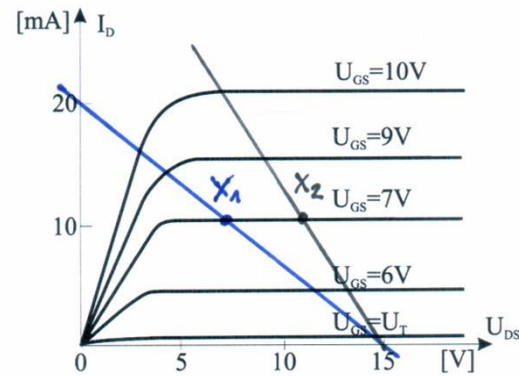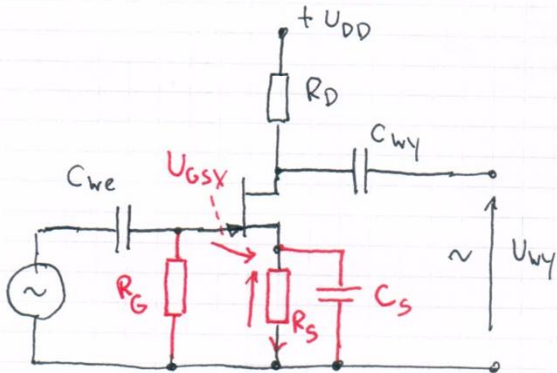

Tranzystor polowy jako źródło prądowe

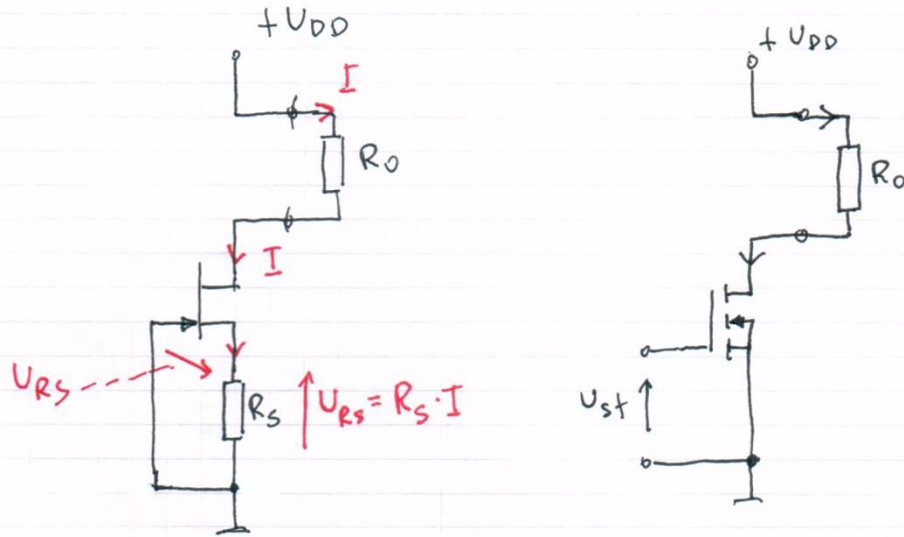



Dioda polowa

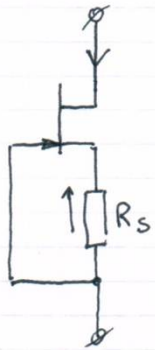




$$U_{GS} = R_s \cdot I$$

$$R_s = \frac{U_{GS}}{I}$$


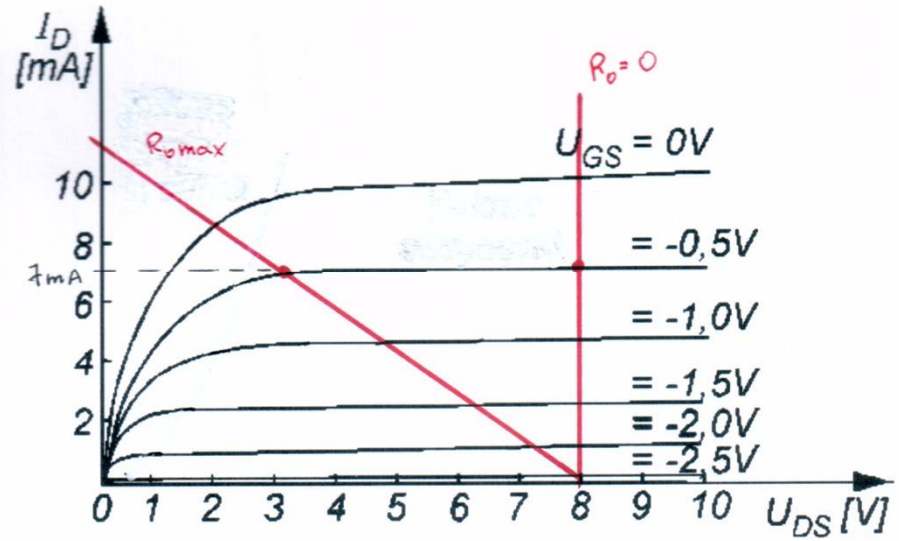
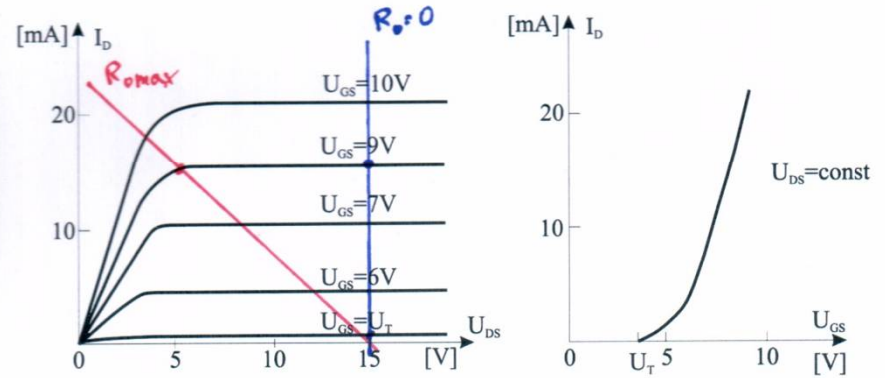
$$R_s = \frac{0,5}{0,007} = 71,4 \Omega$$







Tranzystor polowy MOSFET jako klucz

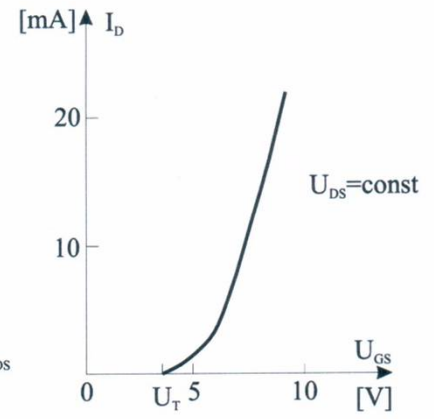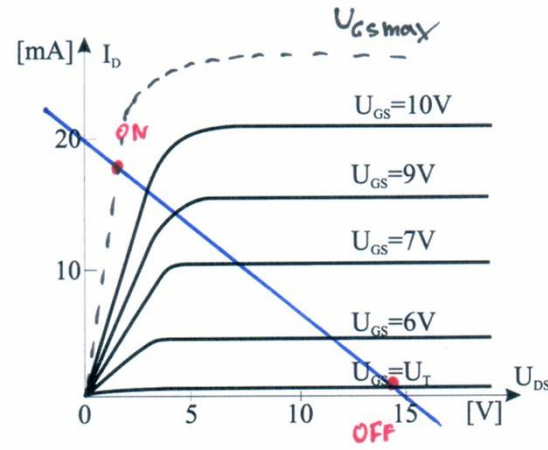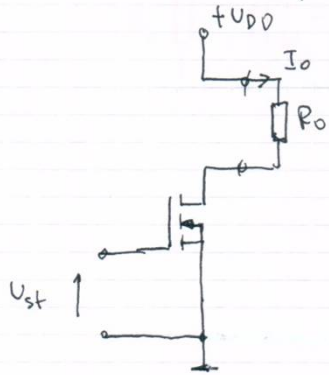


Tranzystor polowy MOSFET jako klucz

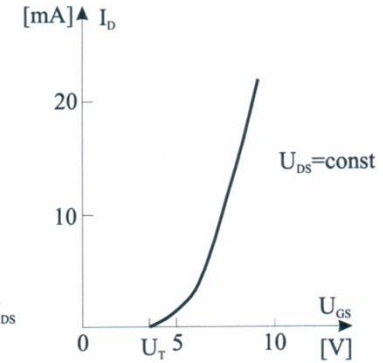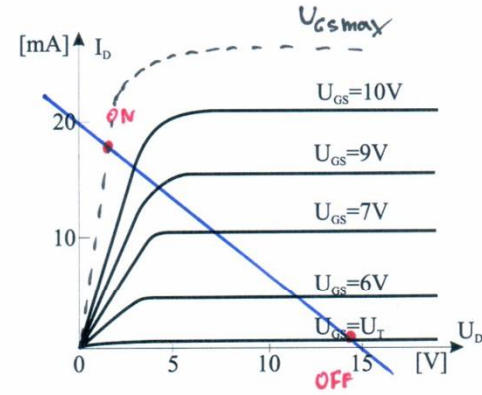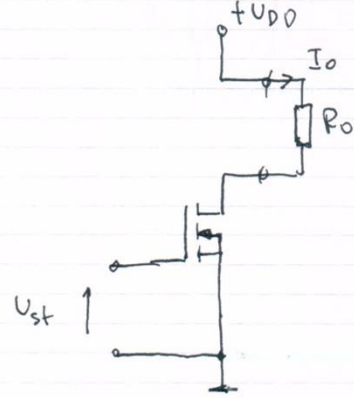

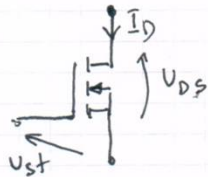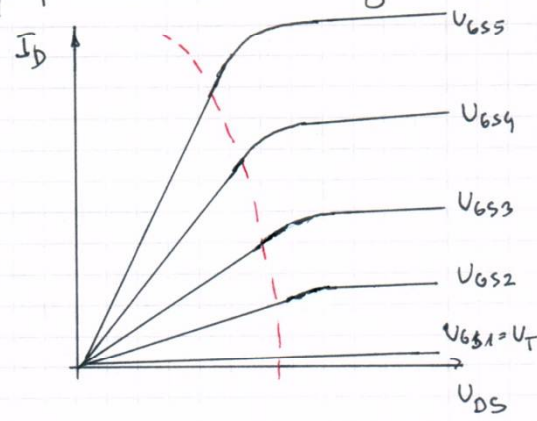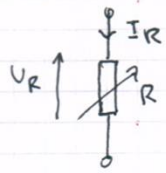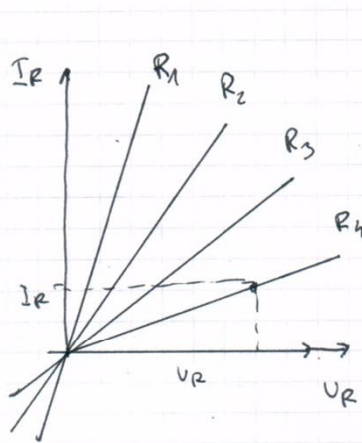Tranzystor polowy jako sterowana rezystancja




Sterowany dzielnik napięcia

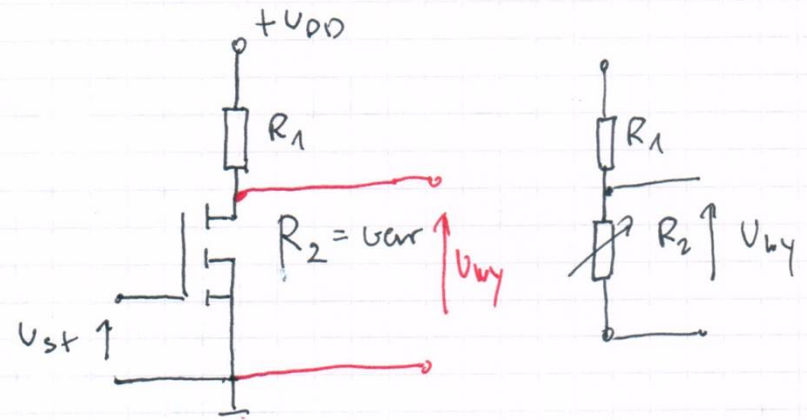

Wzmacniacz różnicowy

Wzmacniacz różnicowy

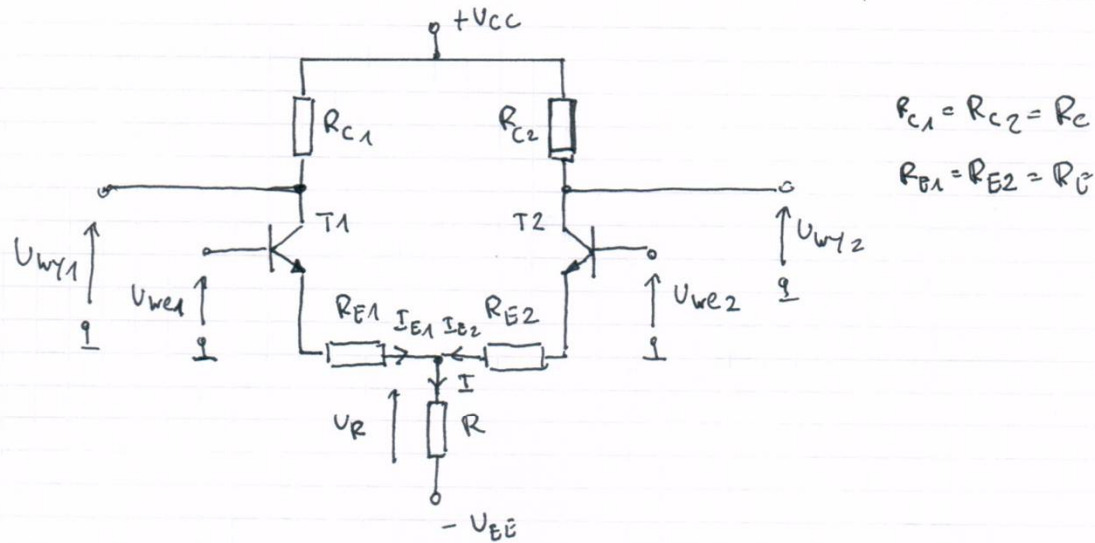

Wzmacniacz WE + sprzężenie zwrotne $K_{V_0} = -\frac{R_C}{R_E}$

Każdy wzmacniacz osobno

$$K_{V_1} = \frac{\Delta U_{wy1}}{\Delta U_{we1}} \quad K_{V_1} = -\frac{R_C}{R_E + R}$$

$$K_{V_2} = \frac{\Delta U_{wy2}}{\Delta U_{we2}} = -\frac{R_C}{R_E + R}$$

$$\Delta I = \Delta I_{E2}$$

$$\Delta S = \Delta I_{E1}$$

Wzmacniacz różnicowy

Wzmacniacz V_E + sprzężenie zwrotne $K_{V_0} = -\frac{R_c}{R_E}$

Każdy wzmacniacz osobno

$$K_{V_1} = \frac{\Delta U_{wy1}}{\Delta U_{we1}} \quad K_{V_1} = -\frac{R_c}{R_E + R} \quad K_{V_2} = \frac{\Delta U_{wy2}}{\Delta U_{we2}} = -\frac{R_c}{R_E + R} \quad \begin{matrix} \Delta I = \Delta I_{E2} \\ \Delta I = \Delta I_{E1} \end{matrix}$$

1) $\Delta U_{we1} = \Delta U_{we2} \quad \Delta I_{E1} = \Delta I_{E2}$

$$\Delta I = \Delta I_{E1} + \Delta I_{E2} = 2 \Delta I_E$$

$$\Delta U_R = 2 \cdot R \cdot \Delta I_E$$

$$K_{V_1} = -\frac{R_c}{R_E + 2R}$$

wzmocnienie wspólne K_{V_S}

sygnał wejściowy wspólny $\Delta U_{weS} = \frac{1}{2} (\Delta U_{we1} + \Delta U_{we2})$


dla $\Delta U_{we1} = \Delta U_{we2}$

$$\Delta U_{weS} = \Delta U_{we1} (\Delta U_{we2})$$


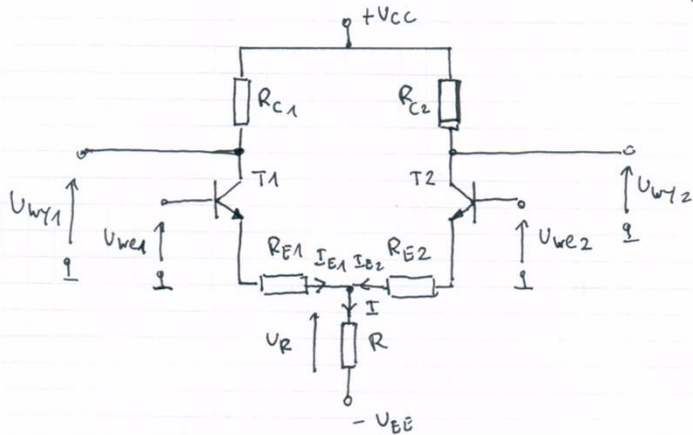
1) wzmocnienie wspólne K_{V_S}

— i — sumacyjne

$$K_{V_S} = \frac{\Delta U_{wy1}}{\Delta U_{weS}} = \frac{\Delta U_{wy1}}{\Delta U_{we1}} = -\frac{R_c}{R_E + 2R}$$



Wzmacniacz różnicowy

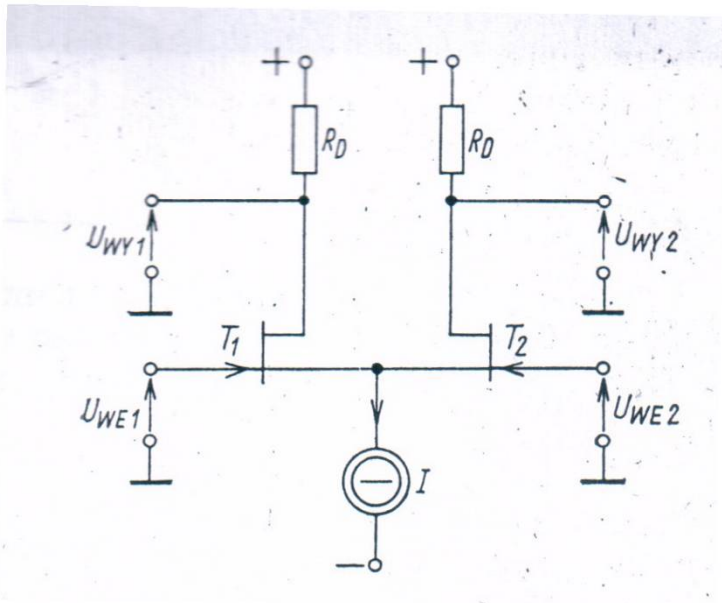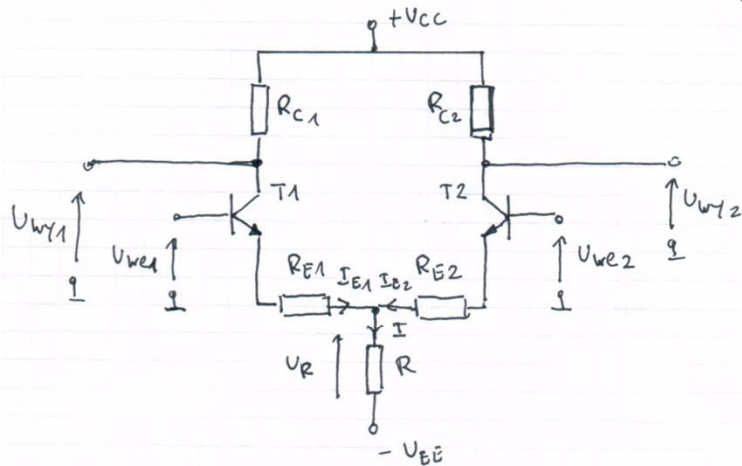

2) Wzmocnienie różnicowe

$$\Delta U_{wer} = \Delta U_{we1} - \Delta U_{we2}$$

$$\text{dla } \Delta U_{we2} = -\Delta U_{we1} \rightarrow \Delta I_{E1} = -\Delta I_{E2}$$

$$\Delta U_{wer} = 2 \Delta U_{we1}$$

$$\text{dla } \Delta I_{E1} = -\Delta I_{E2}$$

$$\Delta I = \Delta I_{E1} + \Delta I_{E2} = 0$$

$$\Delta U_R = \Delta I \cdot R = 0$$

$$K_{Ur} = \frac{\Delta U_{wy1}}{\Delta U_{wer}}$$

$$K_{Ur} = \frac{\Delta U_{wy1}}{2 \Delta U_{we1}} = - \frac{R_c}{2 R_E} \quad (\text{dwie!})$$

$$K_{Us} = - \frac{R_c}{R_E + 2R} \approx - \frac{R_c}{2R} \quad (\text{b. małe})$$

$$\text{dla } R \gg R_E \\ R \gg R_c$$

Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
(Common Mode Reduction Ratio) - **CMRR**

$$CMRR = \frac{K_{Ur}}{K_{Us}}$$

- im większa wartość tym lepszy wzmacniacz różnicowy